

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ VỚI HDL

BÀI THỰC HÀNH 4

GVHD: Tạ Trí Đức

Sinh viên thực hiện: Phạm Quốc Tiến – 22521472

1) Thiết kế ALU

Code:

```
1  module ALU(A, B, S, M, F, add_sub_overflow, zero);
2  input signed [31:0] A, B;
3  input [1:0] S, M;
4  output reg [31:0] F;
5  output reg add_sub_overflow;
6  output reg zero;
7  always @(*)
8  begin
9      add_sub_overflow = 0;
10     case({M, S})
11     0: F = ~A;
12     1: F = A & B;
13     2: F = A ^ B;
14     3: F = A | B;
15     4: F = A - 1;
16     5: begin
17         F = A + B;
18         if((A[31] == B[31]) && (A[31] != F[31]))
19             add_sub_overflow = 1;
20     end
21     6: begin
22         F = A - B;
23         if((A[31] != B[31]) && (A[31] != F[31]))
24             add_sub_overflow = 1;
25     end
26     7: F = A + 1;
27     8: F = A < B;
28     9: F = A == B;
29     10: F = A > B;
30     default: F = 32'bZ;
31     endcase
32     zero = (F==0);
33 end
34 endmodule
```

RTL:


Testbench:

```

1  `timescale 1ns/1ps
2  module testbench;
3  reg [1:0] S, M;
4  wire [31:0] F;
5  reg [31:0] A, B;
6  wire add_sub_overflow, zero;
7
8  ALU something(.M(M), .S(S), .A(A), .B(B), .F(F),
9  L.add_sub_overflow(add_sub_overflow), .zero(zero));
10 /*
11 MUX2_1 something(.S(S[0]), .A(A), .B(B), .F(F));
12 */
13 initial
14 begin
15     A=$random;
16     B=$random;
17     fork
18
19         {M, S} = 0;
20         #5 {M, S} = 1;
21         #10 {M, S} = 2;
22         #15 {M, S} = 3;
23         #20 {M, S} = 4;
24         #25 {M, S} = 5;
25         #30 {M, S} = 6;
26         #35 {M, S} = 7;
27         #40 {M, S} = 8;
28         #45 {M, S} = 9;
29         #50 {M, S} = 10;
30         #55 $stop;
31     /*
32         S[0] = 0;
33         #5 S[0] = 1;
34         #10 $stop;
35
36     */
37     join
38 end
39 endmodule

```

Sóng mô phỏng:

 

2) Thiết kế Mux2_1 32bits


Code:

```

1  module MUX2_1 (A, B, F, S);
2  output reg [31:0] F;
3  input [31:0] A, B;
4  input S;
5  always @(*)
6  F = S ? A : B;
7  endmodule
8

```

RTL:

 

Testbench:

```

1  `timescale 1ns/1ps
2  module testbench;
3  reg [1:0] S, M;
4  wire [31:0] F;
5  reg [31:0] A, B;
6  wire add_sub_overflow, zero;
7  /*
8  ALU something(.M(M), .S(S), .A(A), .B(B), .F(F),
9  .add_sub_overflow(add_sub_overflow), .zero(zero));
10 */
11 MUX2_1 something(.S(S[0]), .A(A), .B(B), .F(F));
12
13 initial
14 begin
15     A=$random;
16     B=$random;
17     fork
18     /*
19         {M, S} = 0;
20         #5 {M, S} = 1;
21         #10 {M, S} = 2;
22         #15 {M, S} = 3;
23         #20 {M, S} = 4;
24         #25 {M, S} = 5;
25         #30 {M, S} = 6;
26         #35 {M, S} = 7;
27         #40 {M, S} = 8;
28         #45 {M, S} = 9;
29         #50 {M, S} = 10;
30         #55 $stop;
31     */
32     S[0] = 0;
33     #5 S[0] = 1;
34     #10 $stop;
35     join
36 end
37 endmodule

```

Sóng mô phỏng:

